

Organización de computadoras

Clase 8

Universidad Nacional de Quilmes

Lic. Martínez Federico

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango
 - Resolución variable
 - Mantisa entera y fraccionaria
 - Normalización
 - Bit implícito
 - Representación

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes
 - Circuitos aritméticos

Niveles de abstracción

- La computadora puede considerarse desde distintos niveles de abstracción

Aplicaciones de Usuario

Lenguaje de alto nivel

Assembler

Control: Hardwiring y microporgramación

Unidades funcionales


Compuertas y transistores

Compuertas

Compuertas


- es un dispositivo que implementa una función booleana simple.
- Traduce un conjunto de entradas (una o mas) en una salida

Compuerta OR

 


A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Compuerta AND

 


A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Compuerta NOT

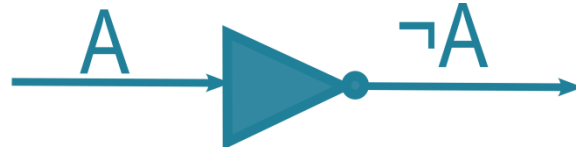


A	¬A
0	1
1	0

Otras

 

Compuerta NOR

 

Compuerta NAND



Compuerta XOR

Circuitos

Circuitos

- Traducen un conjunto de entradas en un conjunto de salidas.
- Una o mas funciones booleanas.
- Se obtienen combinando compuertas.

Circuitos

- Se pueden construir a partir de una formula booleana o a partir de una tabla de verdad
- Ejemplo: Construir un circuito que compute cada una de las siguientes funciones:
 - $B \wedge (C \vee A)$
 - $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C)$

Circuitos

- ¿Cómo pasar de la tabla al circuito?

Circuitos

- Suma de productos:
 - Una formula tiene la forma de suma de productos si tiene la siguiente pinta:
 - $A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee \dots \vee A_n$, donde cada A_i usa solo and y not
 - Ej: $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge C) \vee (B \wedge C)$

Circuitos

- Producto de sumas:
 - Una formula tiene la forma de producto de sumas si tiene la siguiente pinta:
 - $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \dots \wedge A_n$, donde cada A_i usa solo or y not
 - Ej: $(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (B \vee C)$

Circuitos

- ¿Cómo pasar de la tabla al circuito?
 1. Armamos la tabla
 2. Si hay menos filas con resultado 1:
 1. Escribimos un producto por cada una de estas filas
 2. Las sumamos
 3. Armamos el circuito a partir de la fórmula
 3. Si hay menos filas con resultado 0:
 1. Escribimos una suma por cada una de estas filas
 2. Hacemos el producto entre ellas
 3. Armamos el circuito a partir de la fórmula

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0


Ejercicio


- Realizar un circuito de 3 entradas que compute la función mayoría, es decir, si dos o mas entradas valen 1 debe obtenerse un 1, y un 0 si no.


Circuitos útiles


Multiplexor simple

 
- 2 entradas
- 1 salida
- Una línea de control que elige cuál de las entradas se proyecta a la salida.




 

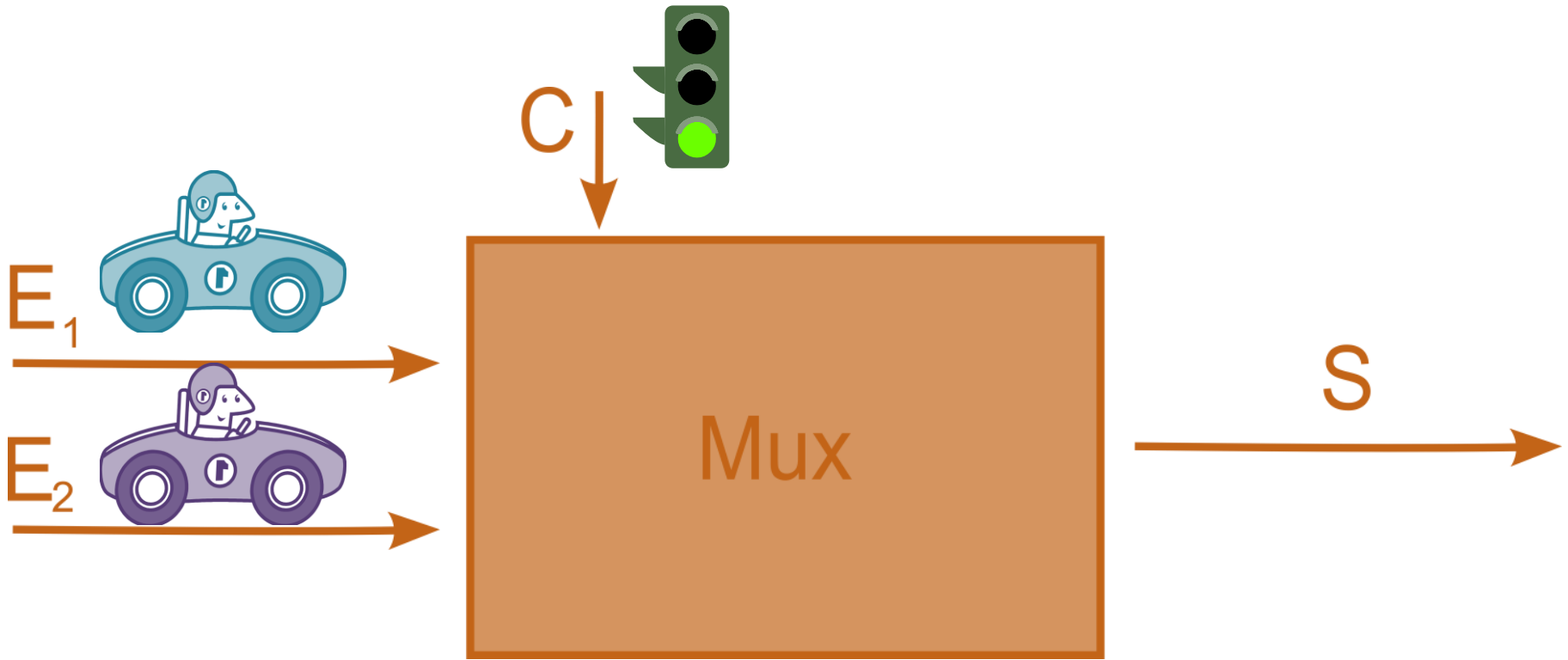

 

 

 

Multiplexor simple

- Tabla abreviada:

C	S
0	E1
1	E2


Multiplexor Simple

- Tabla completa:

C	E1	E2	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Multiplexor de 4 entradas

 - 4 entradas
- 1 salida
- 2 líneas de control



Multiplexor de 4 entradas

- Tabla abreviada:

C1	C2	S
0	0	E1
0	1	E2
1	0	E3
1	1	E4

Multiplexor de 4 entradas

- Tabla complete y circuito

!!!TAREA!!!

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas




Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



Decodificador


- 2 entradas
- 4 salidas

 

00 -> 0

Decodificador


- 2 entradas
- 4 salidas

 

00 -> 0

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas

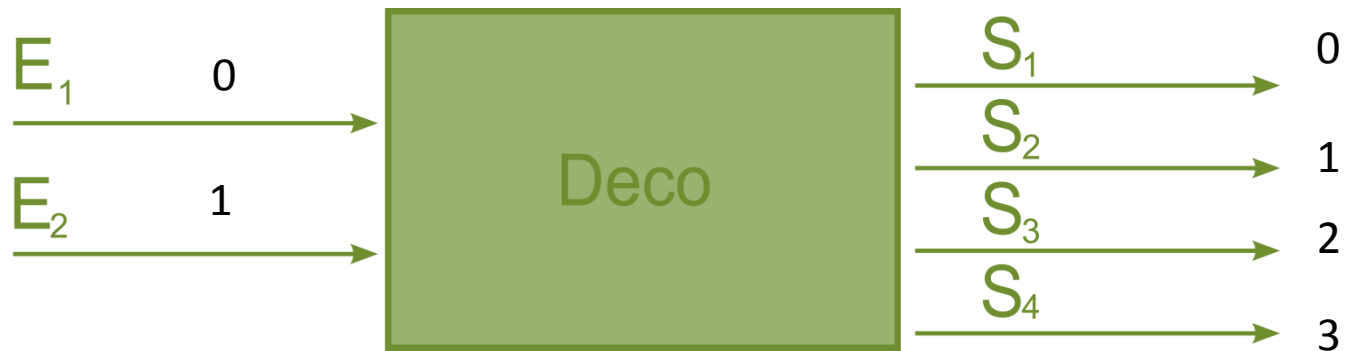


00 -> 0

01 -> 1

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas

 


00 -> 0

01 -> 1

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas

 

00 -> 0

01 -> 1

10 -> 2


Decodificador

- Tabla:

E1	E2	S1	S2	S3	S4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Demultiplexor

 - 1 Entrada
- 2 Entradas de control
- 4 salidas



Demultiplexor

- Tabla:

E	C1	C2	S1	S2	S3	S4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Circuitos aritméticos

- Implementan funciones aritméticas, como la suma

Half adder

- Suma dos bits
- 2 Entradas:
 - Los bits a sumar
- 2 Salidas:
 - La suma
 - El carry

Half adder

- Tabla:

X1	X2	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full adder

- Suma dos bits
- 3 entradas
 - Los dos bits a sumar
 - El carry “anterior”
- 2 Salidas:
 - La suma
 - El carry de salida


Full adder

- Tabla:

X1	X2	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Sumar varios bits

 - Una vez que ya tenemos armado el full adder de un bit, ¿Cómo puedo sumar varios bits?



Restador

- Resta dos bits
- 2 Entradas:
 - Los bits a restar
- 2 Salidas:
 - La resta
 - El borrow

Restador

- Tabla:

X1	X2	R	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes
 - Circuitos aritméticos