

Organización de computadoras

Clase 8

Universidad Nacional de Quilmes

Lic. Martínez Federico

dom

lun

mar

mié

jue

vie

sáb

¿Qué pasó la
última clase?

1

Día del Trabajo

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Día de las Madres

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

¿Qué pasó ?

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango
 - Resolución variable

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango
 - Resolución variable
 - Mantisa entera y fraccionaria

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango
 - Resolución variable
 - Mantisa entera y fraccionaria
 - Normalización

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango
 - Resolución variable
 - Mantisa entera y fraccionaria
 - Normalización
 - Bit implícito

¿Qué pasó ?

- Signo Magnitud
 - Interpretación
 - Representación
 - Rango
- Notación científica
- Punto flotante
 - Interpretación
 - Rango
 - Resolución variable
 - Mantisa entera y fraccionaria
 - Normalización
 - Bit implícito
 - Representación

¿Qué se viene para hoy?

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT

¿Qué se viene para hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas

¿Qué se viene para hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos

¿Qué se viene para hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad

¿Qué se viene para hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos

¿Qué se viene para hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes

¿Qué se viene para hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes
 - Circuitos aritméticos

Niveles de abstracción

- La computadora puede considerarse desde distintos niveles de abstracción

Aplicaciones de Usuario



```
private $user;
private $password;
private $database;
private $charset;

public function __construct($link = null) {
    $this->connect($link);
}

private function connect($link) {
    try {
        $this->link = new mysqli($link);
    } catch (mysqli_sql_exception $e) {
        throw new mysqli_sql_exception("Cannot connect to MySQL database: " . $e->getMessage());
    }
}
```

Lenguaje de alto nivel


```
1; C Shared Library Example for ARM Linux
2;
3; Copyright (C) ARM Limited, 2007-2010. All rights reserved.
4
5; String comparison
6; This is pointless for a real application as you can just use strcmp, which is more e
7; However, this is a useful example of how to use assembly functions in a Linux applic
8
9  AREA strcmp, CODE, READONLY
10
11  EXPORT string_compare
12  CODE32
13
14string_compare
15  ; int string_compare (char * a, char * b);
16  ; Compares a and b. Returns <0 if a < b, 0 if a = b, >0 if a > b
17
18  LDRB r2, [r0], #1
19  LDRB r3, [r1], #1
20  CMP r2, #1
21  CMPHS r2, r3
22  BEQ string_compare
23  SUB r0, r2, r3
24  BX r14
25
26  END
27
```

Assembler




Control:
Hardwiring y micropogramación

Unidades funcionales

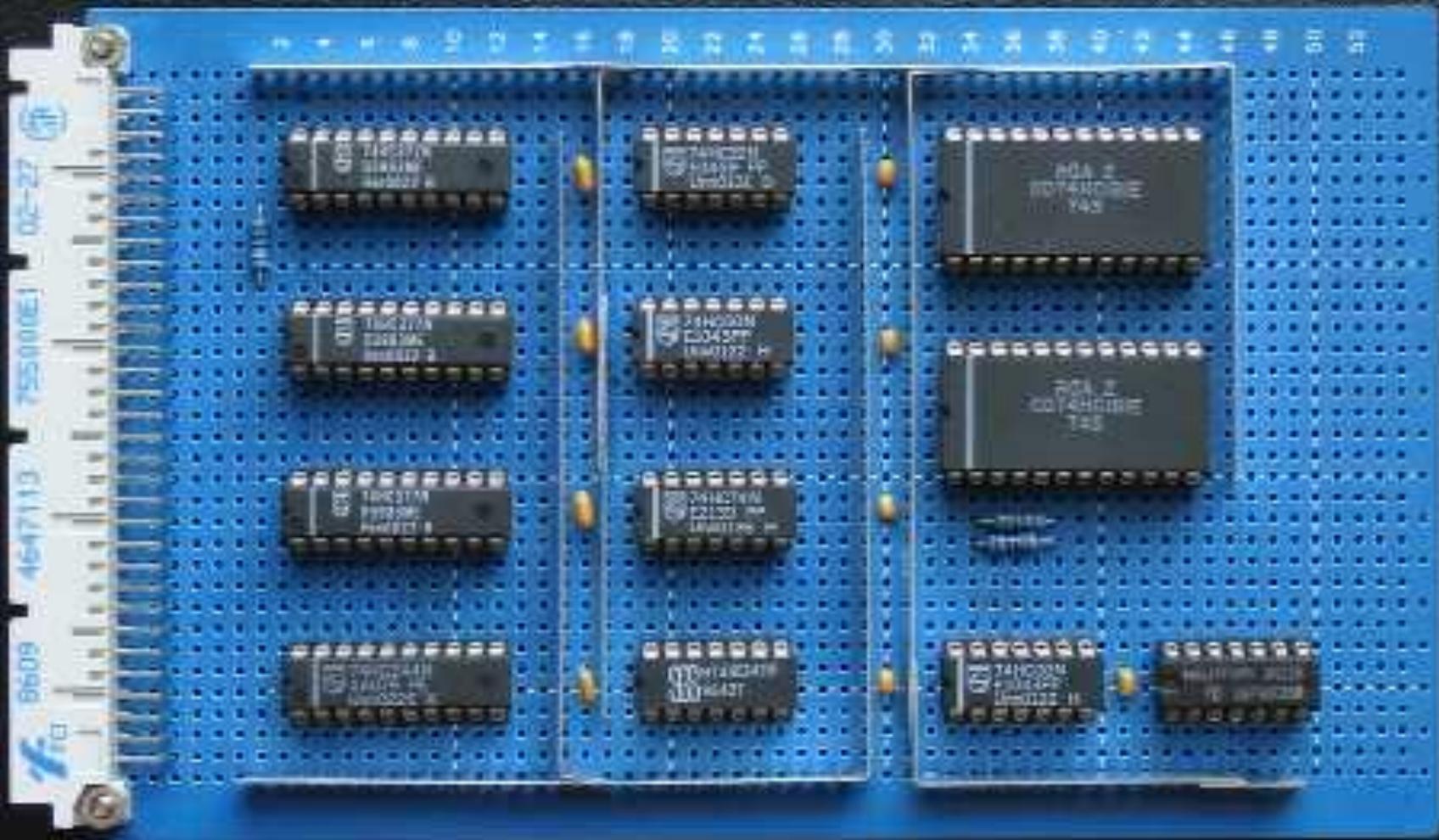

Compuertas y transistores

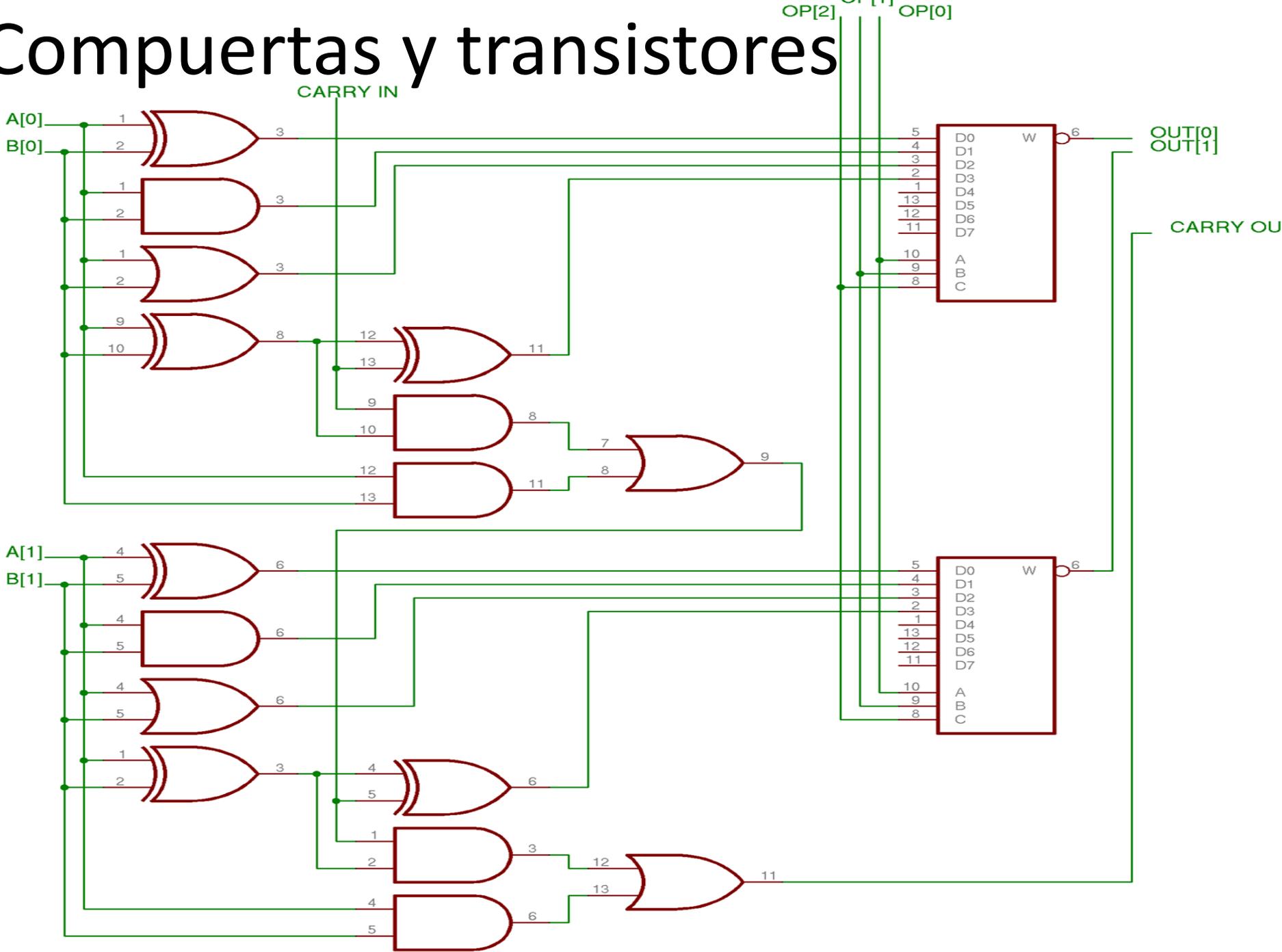




Compuertas


Compuertas

- es un dispositivo que implementa una función booleana simple.
- Traduce un conjunto de entradas (una o mas) en una salida

Compuerta OR

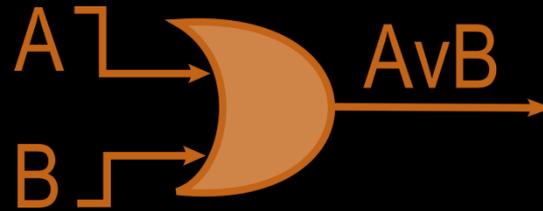


Compuerta OR

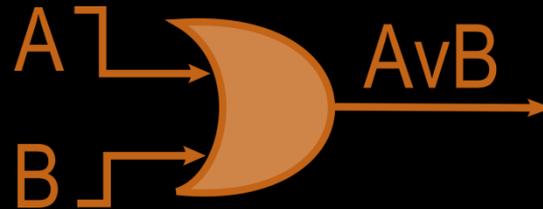


A	B	$A \vee B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Compuerta AND

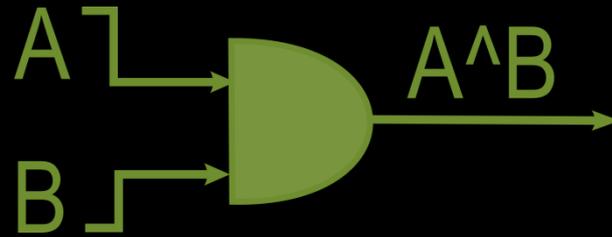


Compuerta AND

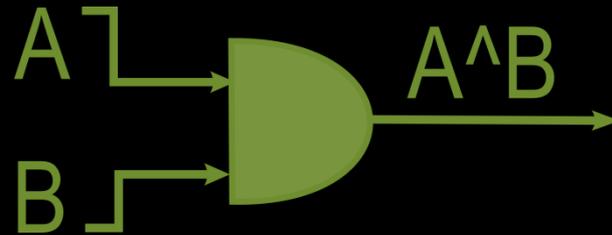


A	B	A^B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Compuerta NOT

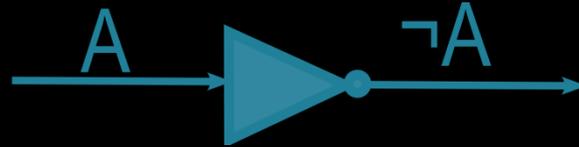


Compuerta NOT

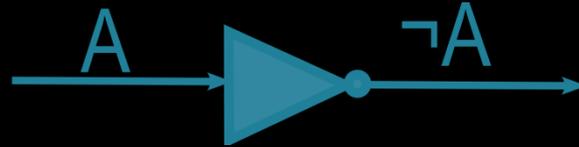

A	$\neg A$
0	1
1	0


Otras

Otras

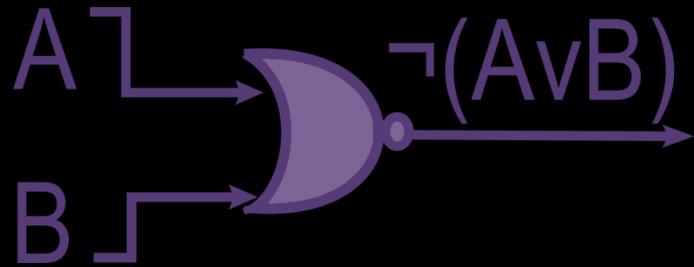


Compuerta NOR

Otras

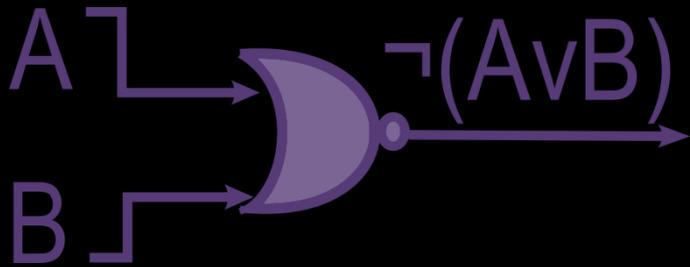


Compuerta NOR

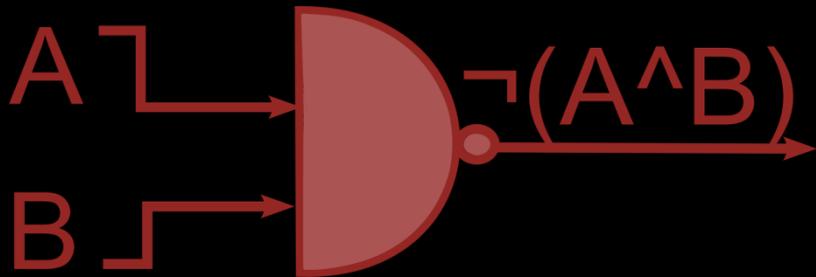


Compuerta NAND

Otras

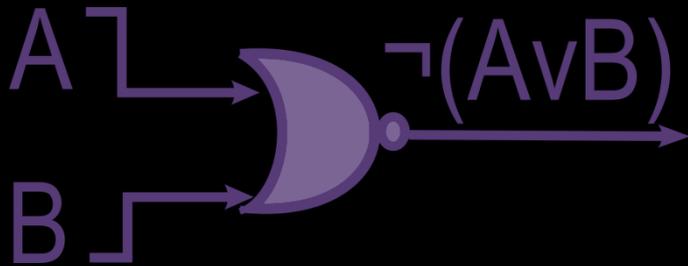

Compuerta NOR

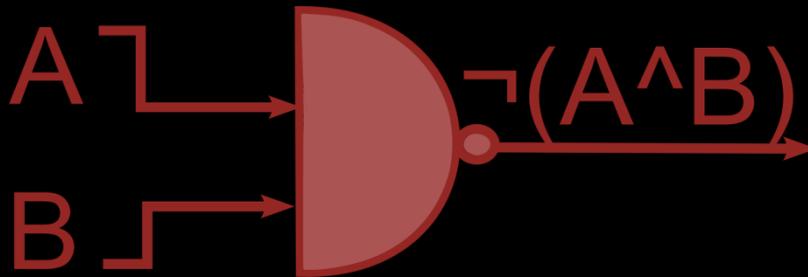

Compuerta NAND



Compuerta XOR

Circuitos

The image features a complex, glowing blue circuit board pattern on a black background. The circuit lines are bright and intricate, with numerous circular nodes and junctions. The word "Circuitos" is prominently displayed in the upper center in a bold, red, sans-serif font. The overall aesthetic is futuristic and technological.

Circuitos

- Traducen un conjunto de entradas en un conjunto de salidas.

Circuitos

- Traducen un conjunto de entradas en un conjunto de salidas.
- Una o mas funciones booleanas.

Circuitos

- Traducen un conjunto de entradas en un conjunto de salidas.
- Una o mas funciones booleanas.
- Se obtienen combinando compuertas.

Circuitos

- Se pueden construir a partir de una fórmula booleana o a partir de una tabla de verdad
- Ejemplo: Construir un circuito que compute cada una de las siguientes funciones:
 - $B \wedge (C \vee A)$
 - $(A \wedge B) \vee (\neg A \wedge C)$

Circuitos

- ¿Cómo pasar de la tabla al circuito?

Circuitos

- Suma de productos:
 - Una formula tiene la forma de suma de productos si tiene la siguiente pinta:
 - $A_1 \vee A_2 \vee A_3 \vee \dots \vee A_n$, donde cada A_i usa solo and y not
 - Ej: $(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge C) \vee (B \wedge C)$

Circuitos

- Producto de sumas:
 - Una formula tiene la forma de producto de sumas si tiene la siguiente pinta:
 - $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \dots \wedge A_n$, donde cada A_i usa solo or y not
 - Ej: $(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee C) \wedge (B \vee C)$

Circuitos

- ¿Cómo pasar de la tabla al circuito?
 1. Armamos la tabla
 2. Si hay mas filas con resultado 1:
 1. Escribimos un producto por cada una de estas filas
 2. Las sumamos
 3. Armamos el circuito a partir de la fórmula
 3. Si hay mas filas con resultado 0:
 1. Escribimos una suma por cada una de estas filas
 2. Hacemos el producto entre ellas
 3. Armamos el circuito a partir de la fórmula

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Ejemplo

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

Ejercicio

- Realizar un circuito de 3 entradas que compute la función mayoría, es decir, si dos o mas entradas valen 1 debe obtenerse un 1, y un 0 si no.

Circuitos útiles


Multiplexor simple

Multiplexor simple


- 2 entradas
- 1 salida
- Una línea de control que elige cuál de las entradas se proyecta a la salida.


Multiplexor simple

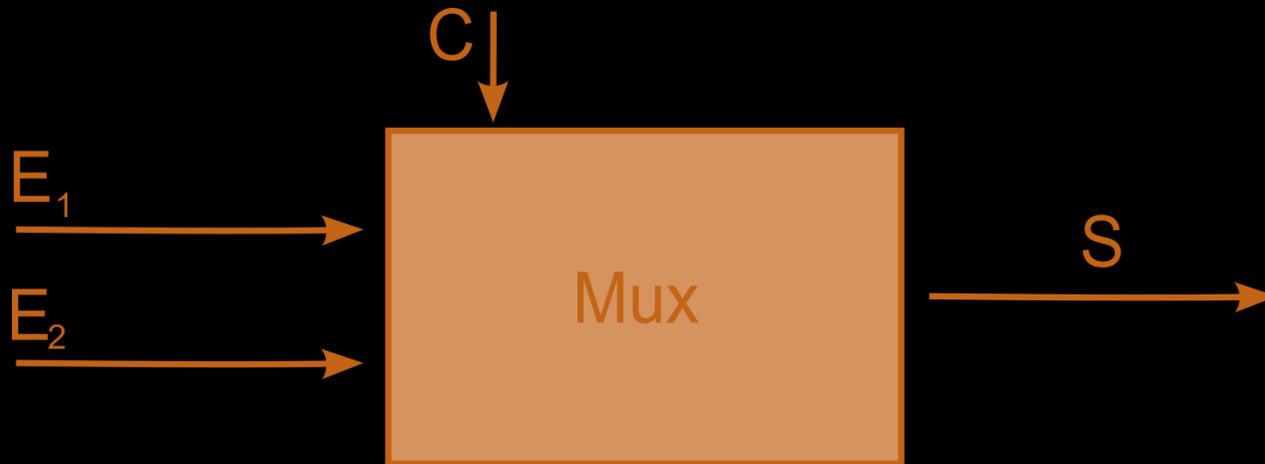
- 2 entradas
- 1 salida
- Una línea de control que elige cuál de las entradas se proyecta a la salida.






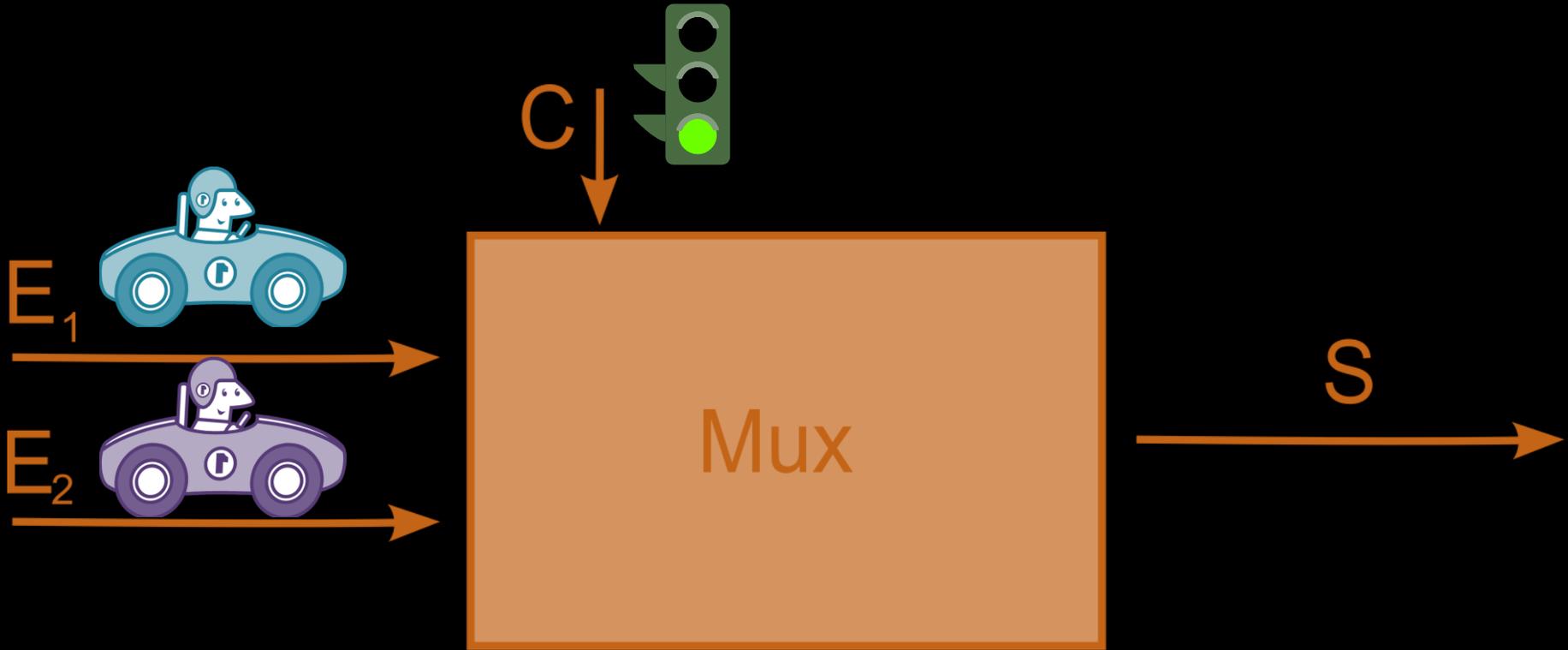

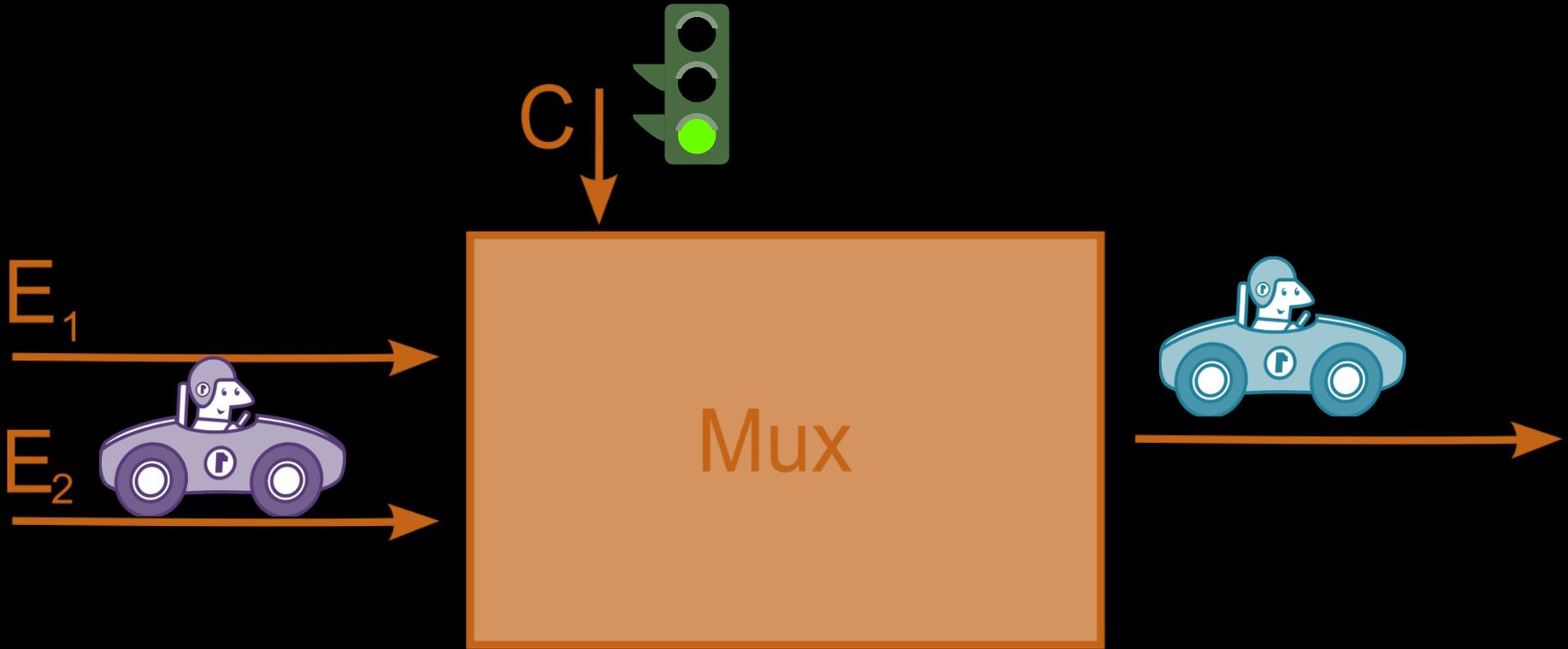

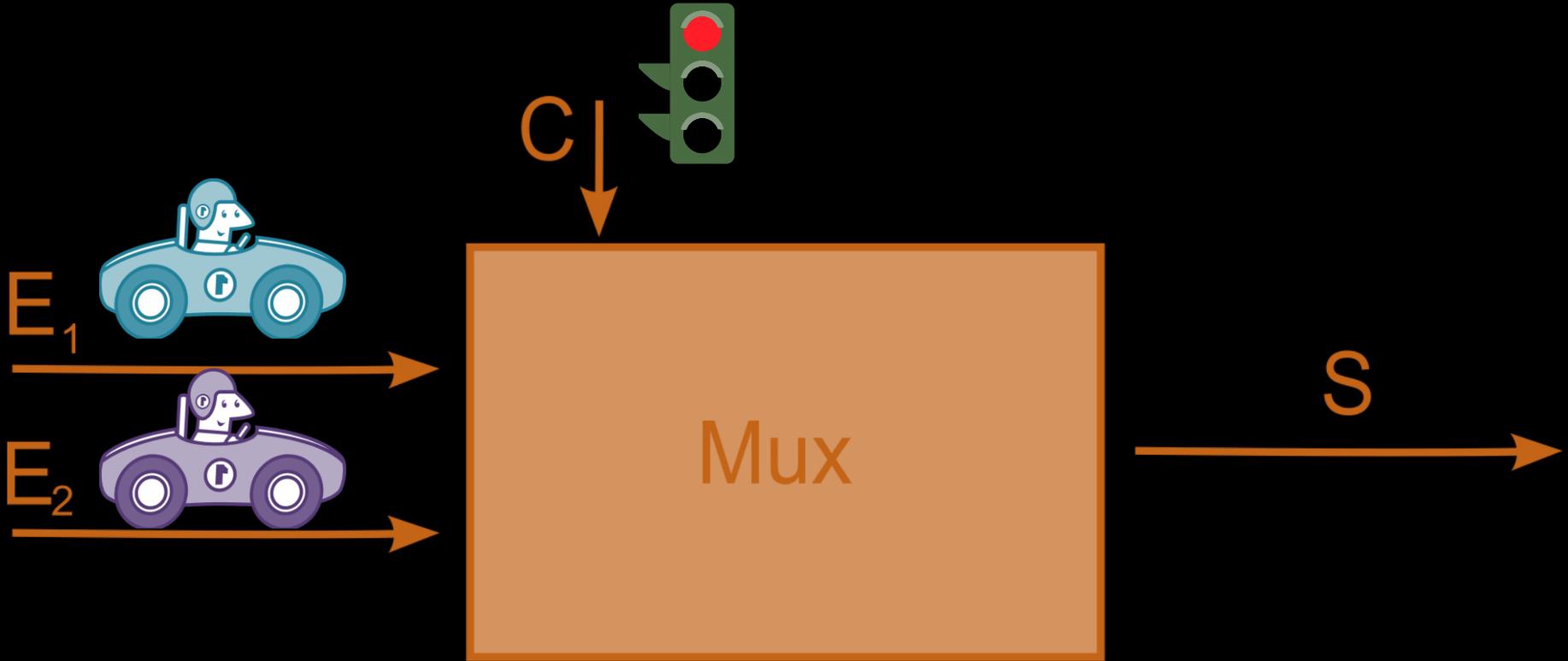

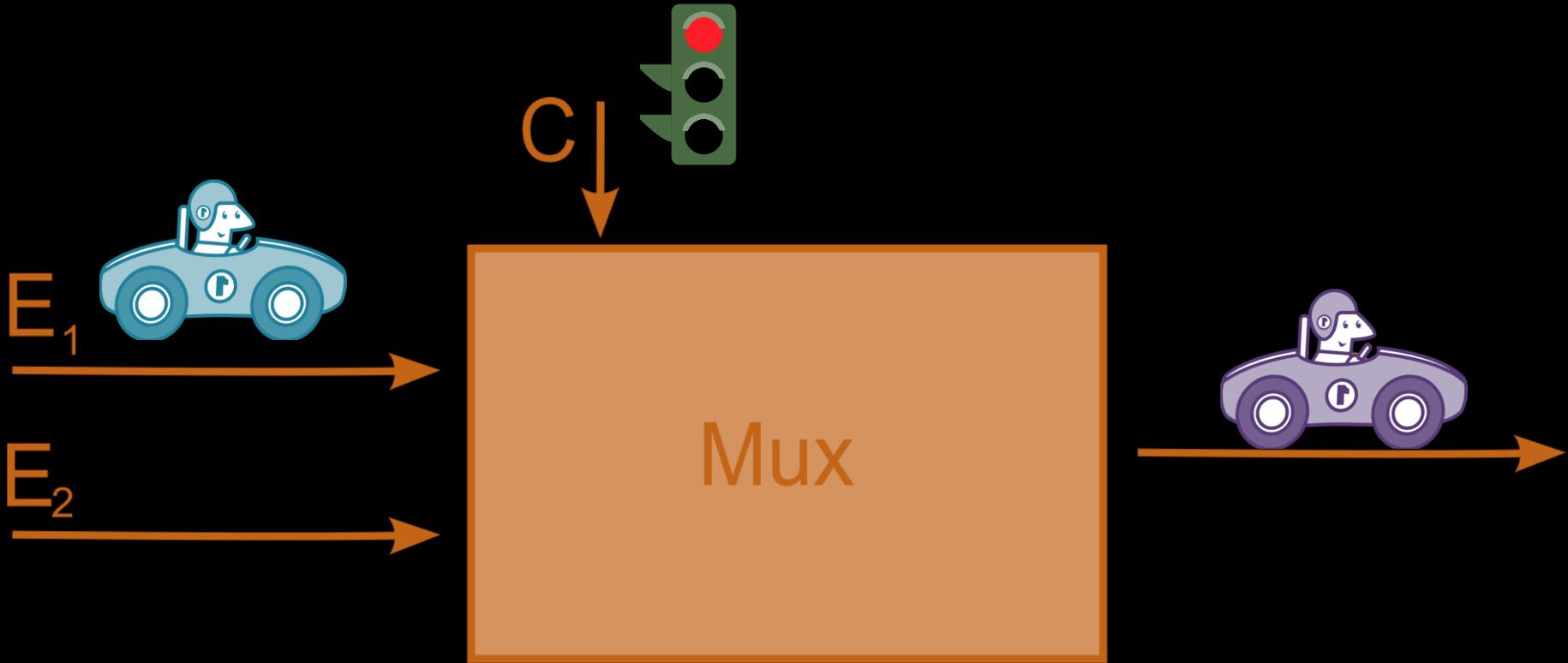

Multiplexor simple

- Tabla abreviada:

C	S
0	E1
1	E2

Multiplexor Simple

- Tabla completa:

C	E1	E2	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Multiplexor Simple

- Tabla completa:

C	E1	E2	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Multiplexor de 4 entradas

- 4 entradas
- 1 salida
- 2 líneas de control



Multiplexor de 4 entradas

- Tabla abreviada:

C1	C2	S
0	0	E1
0	1	E2
1	0	E3
1	1	E4

Multiplexor de 4 entradas

- Tabla complete y circuito

Multiplexor de 4 entradas

- Tabla complete y circuito

!!!TAREA!!!

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



00 -> 0

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



00 -> 0

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



00 -> 0

01 -> 1

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



00 -> 0

01 -> 1

Decodificador

- 2 entradas
- 4 salidas



00 -> 0

01 -> 1

10 -> 2

Decodificador

- Tabla:


E1	E2	S1	S2	S3	S4
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

Demultiplexor

- 1 Entrada
- 2 Entradas de control
- 4 salidas

Demultiplexor

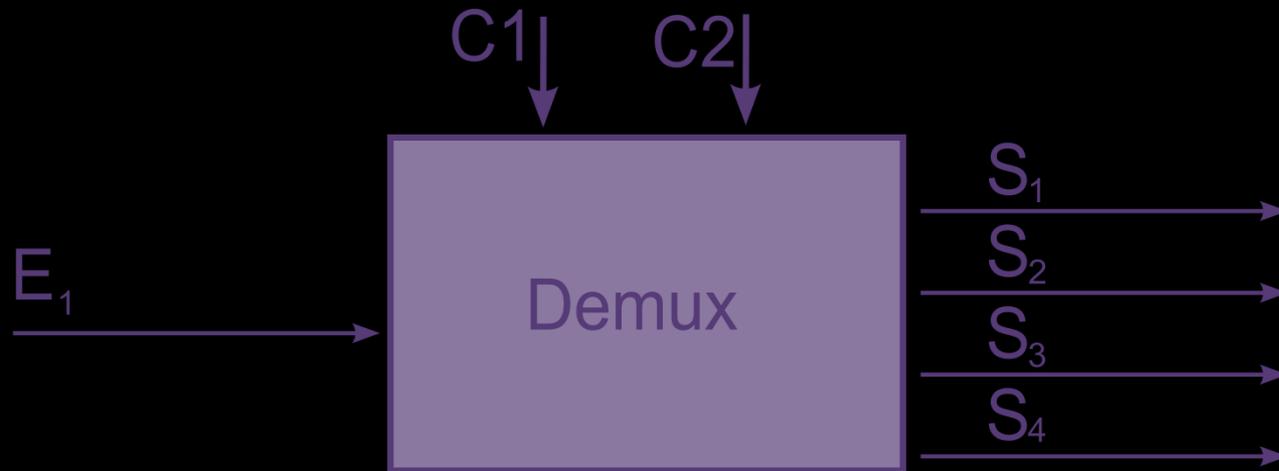- 1 Entrada
- 2 Entradas de control
- 4 salidas



Demultiplexor

- Tabla:

E	C1	C2	S1	S2	S3	S4
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

Circuitos aritméticos

- Implementan funciones aritméticas, como la suma

Half adder

- Suma dos bits
- 2 Entradas:
 - Los bits a sumar
- 2 Salidas:
 - La suma
 - El carry

Half adder

- Tabla:

X1	X2	S	C
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Half adder

- Tabla:

X1	X2	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Full adder

- Suma dos bits
- 3 entradas
 - Los dos bits a sumar
 - El carry “anterior”
- 2 Salidas:
 - La suma
 - El carry de salida

Full adder

- Tabla:

X1	X2	Ci	S	Co
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	1		


Full adder

- Tabla:

X1	X2	Ci	S	Co
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1


Sumar varios bits

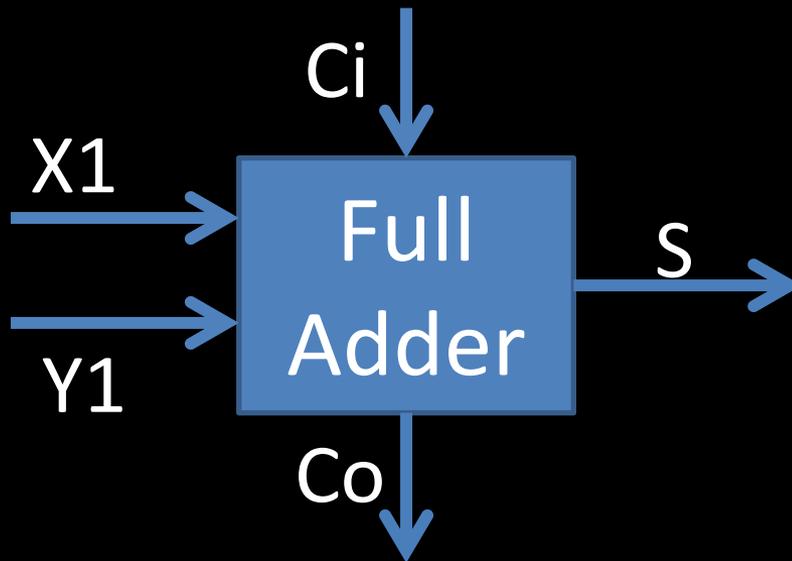- Una vez que ya tenemos armado el full adder de un bit, ¿Cómo puedo sumar varios bits?



Sumar varios bits

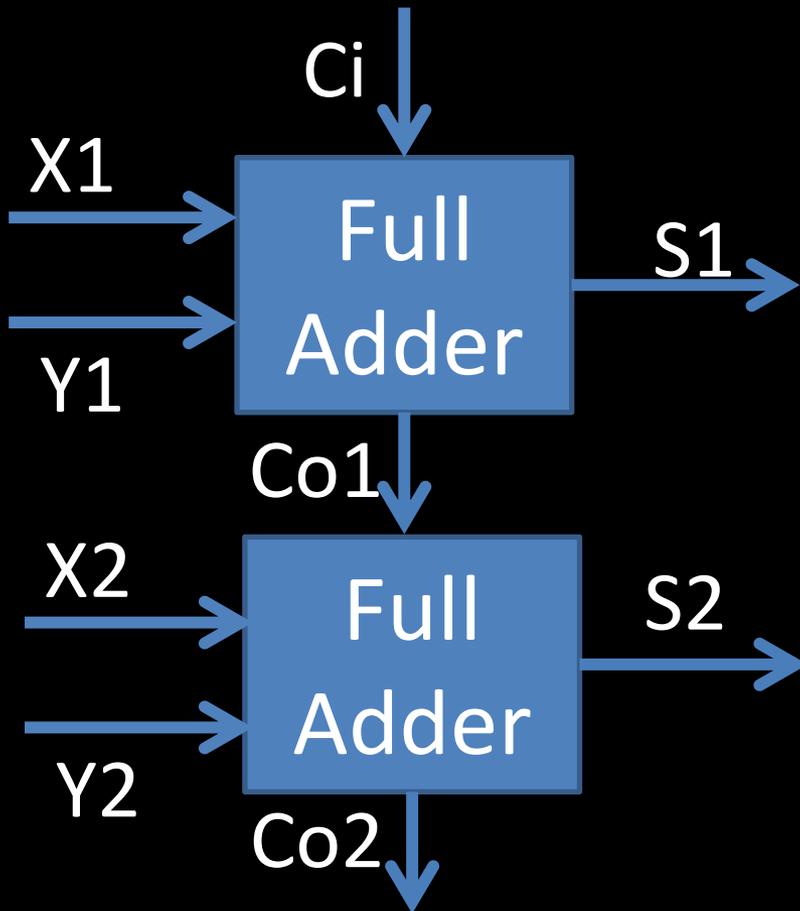- Una vez que ya tenemos armado el full adder de un bit, ¿Cómo puedo sumar varios bits?



Restador

- Resta dos bits
- 2 Entradas:
 - Los bits a restar
- 2 Salidas:
 - La resta
 - El borrow

Restador

- Tabla:

X1	X2	R	B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

Restador

- Tabla:

X1	X2	R	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT

¿Qué pasó hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas

¿Qué pasó hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad

¿Qué pasó hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos

¿Qué pasó hoy?

- Puertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Puerta OR
 - Puerta AND
 - Puerta NOT
 - Otras puertas
- Circuitos
 - Fórmulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes

¿Qué pasó hoy?

- Compuertas lógicas:
 - ¿Qué?
 - Compuerta OR
 - Compuerta AND
 - Compuerta NOT
 - Otras compuertas
- Circuitos
 - Formulas y tablas de verdad
 - Producto de sumas y suma de productos
 - Circuitos comunes
 - Circuitos aritméticos